

# 实验一报告

学号 2017K8009929044

姓名 李昊宸

箱子号 33

## 一、实验任务（10%）

1. 了解寄存器堆的原理。
2. 了解同步 RAM 和异步 RAM 的原理。
3. 理解同步 RAM 和异步 RAM 的区别。
4. 掌握调用 Xilinx 库 IP 实例化 RAM 的设计方法。
5. 学会识别常见波形异常，理解其产生原因，并能修正。
6. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。

## 1 二、实验设计（0%）

针对 Lab2 实验，无实验设计内容，该部分不需要描写。

## 三、实验过程（90%）

### （一）实验流水账

2019/9/5 11:00 – 2:00 任务三调试 debug，书写实验报告


2019/9/6 13:00 – 19:00 任务一、任务二调试，书写实验报告

### （二）子任务一

实验目标：寄存器堆仿真。

实验方式：建立寄存器堆工程，加入我们提供的寄存器堆的源码和仿真文件，建立工程， 并进行仿真，得到正确的波形，根据波形描述寄存器堆的读写行为。

实验效果：

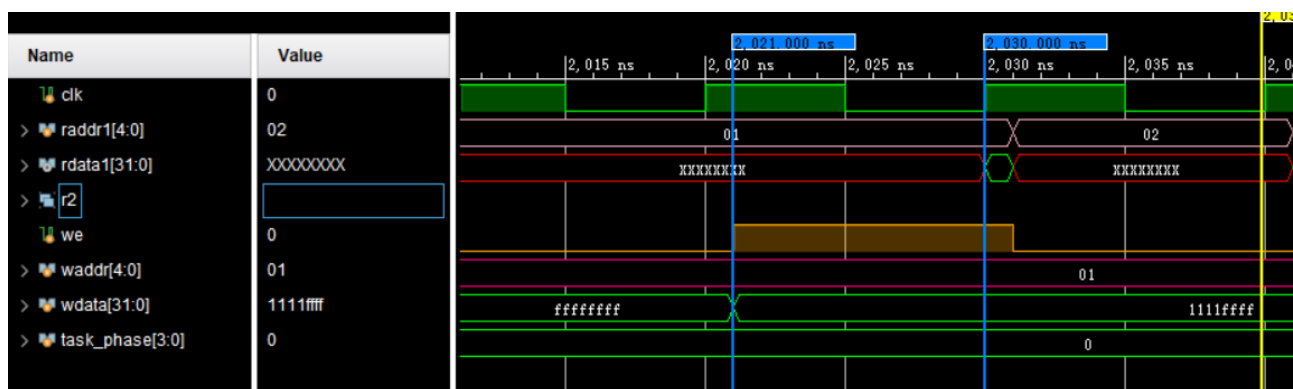

图一 寄存器堆仿真

这张波形图很典型的反映了寄存器堆异步写同步读的特性。下面先给出信号表

时钟： clk 1 input 时钟信号

读端口一： raddr1 5 input 寄存器堆读地址 1

rdata1 32 output 寄存器堆读返回数据 1

读端口二： raddr2 5 input 寄存器堆读地址 2。

rdata2 32 output 寄存器堆读返回数据 2

写端口： we 1 input 寄存器堆写使能

waddr 5 input 寄存器堆写地址

wdata 32 input 寄存器堆写数据

方便起见，图中采用分组（Division）方式将读端口二的信号设为不可见，只分析读端口一的行为。

在 2021ns 之前，写使能信号 we 始终处于低电平状态，故无数据写入寄存器堆，并且从寄存器中读取的数据也一直为 X（因为信号没有初值）；

2021ns 时（左侧第一条蓝色标线），we 拉高，数据可写入。此时写数据 wdata 为 0x1111ffff，waddr 为 01，但是此时时钟并非为上升沿，故数据一直不可被写入，读返回数据也始终为 X；

2030ns 时（右侧第一条蓝色标线），时钟迎来上升沿。此时写数据 wdata 为 0x1111ffff，waddr 为 01，数据被写入 01 号寄存器。此时读地址 raddr 为 01 号寄存器，读返回数据 rdata 为 0x1111ffff。

2031ns 时，raddr 更改为 02 号寄存器，因为 02 号寄存器从未被写过，于是读返回数据 rdata 为 X。

以上便是对寄存器堆“同步写，异步读”的实例分析。

### (三) 子任务二

实验目标：同步、异步 RAM 仿真、综合实现

实验方式：本实验要求对同步、异步 RAM 各自建立一个工程，调用 Xilinx 库 IP 实例化同步、异步 RAM，但是都会提供一个设计的顶层文件，将他们封装成相同的模块名和接口。


实验声明：

名称	宽度	方向	描述
clk	1	Input	时钟信号
ram_wen	1	Input	RAM 的写使能信号：为 1 表示写入操作；为 0 表示读取操作。
Ram_addr	16	Input	RAM 的地址信号，读和写的地址都由该信号指示。
Ram_wdata	32	Input	RAM 的写数据信号，表示写入的数据。
ram_rdata	32	Output	RAM 的读数据信号，表示读出的数据。

图二 ram 信号示例

#### 1、仿真行为对比分析

同步 ram:

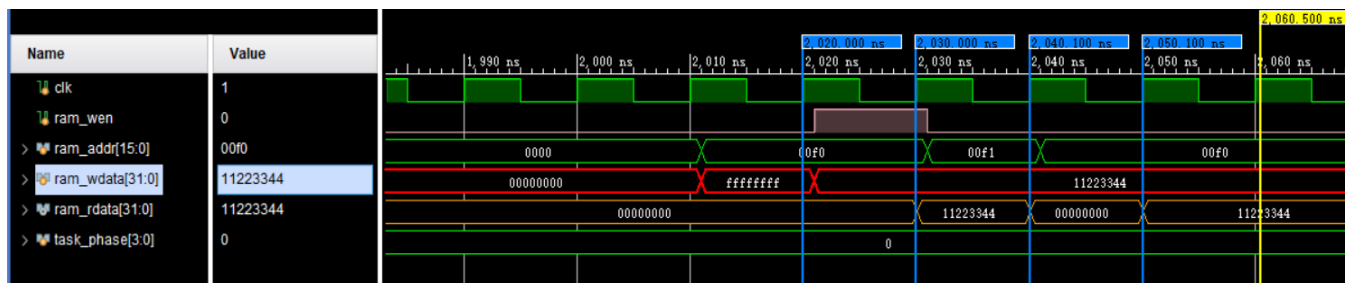

图三 Block\_ram 仿真波形图

同步 ram 的主要特点为其读写都依赖于时钟的上升沿。

在 2020ns 时（左侧第一条蓝色线），迎来时钟上升沿，此时使能信号 wen 还没有拉高，故此时处于读状态。地址 ram\_addr 此时为 0x00f0，读出的是空值 0x00000000；

在 2021ns 时迎来 wen 拉高，但是此时还没有遇见下一次上升沿，故信号无变化；

在 2030ns 时（左侧第二条蓝色线），迎来时钟上升沿。此时 wen 信号拉高，处于写读状态。向 0x00f1 地址写入数据 0x11223344，此时读头读出数据 0x11223344；


在 2031ns 时，地址更换为 0x00f1，但由于未遇见上升沿，故数据无变化；

在 2040ns 时（右侧第二条蓝色线），迎来上升沿，wen 信号拉低，为读状态。读出空值数据 0x00000000；

在 2041ns 时，地址更换为 0x00f0，但由于未遇见上升沿，故数据无变化；

在 2050ns 时（右侧第一条蓝色线），迎来上升沿，wen 信号拉低，为读状态。读出数据 0x11223344。

异步 ram:

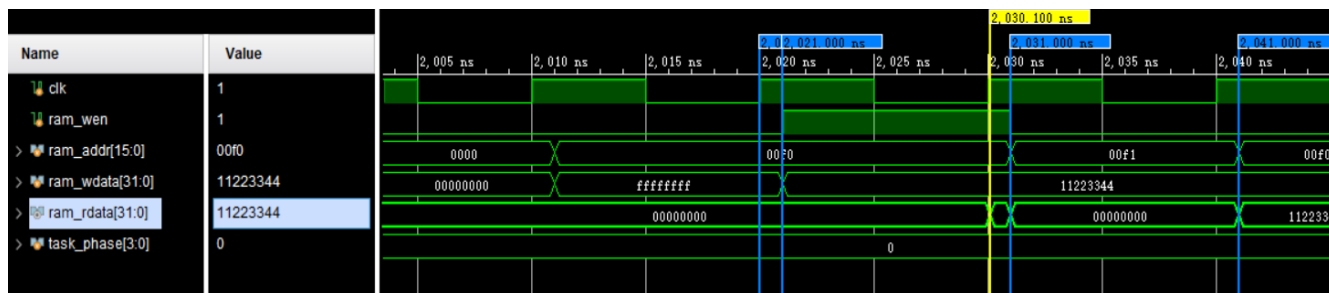

图四 Distributed\_ram 仿真波形图

分布式异步 ram 的主要特征为同步写，异步读。

在 2020ns 时（左侧第一条蓝线），时钟出现上升沿。使能信号 wen 拉低，为读状态。没有什么事情发生。

在 2021ns 时（左侧第二条蓝线），使能信号 wen 拉高，状态为写状态。地址 ram\_addr 指向 0x00f0，写数据为 0x11223344。但是此时不是上升沿，故不能写入。


在 2030ns 时（黄线），时钟出现上升沿，wen 信号为拉高，数据写入 0x00f0。读头读出数据为 0x11223344。

在 2031ns 时（右侧第二条蓝线），地址转变为 0x00f1，读头数据立即更改为空值 0x00000000。


在 2031ns 时（右侧第二条蓝线），地址转变为 0x00f0，读头数据立即更改为数据 0x11223344。

## 2、时序、资源占用对比分析

### (1) fpga 使用率

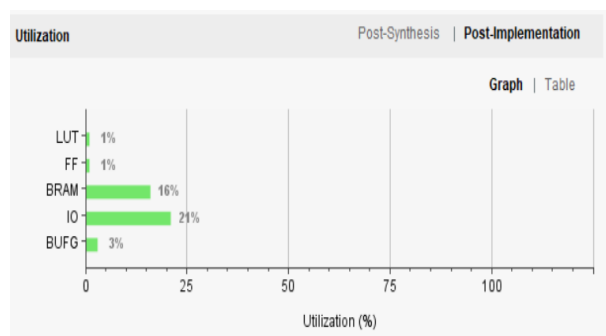

图五 Block\_ram

 

图六 Distributed\_ram





无论是在同步式还是异步式 ram 中，fpga 板上 IO 设备的使用率均为 21%，BUFG 全局时钟缓冲器的使用率均为 3%。

同步式中，有 16%的 BRAM 被用来做 Block\_ram 的存储片；异步式中，在 SLICEM 中有 71%的 LUTRAM 被用来做 Distributed\_ram 的存储片。

对于 LUT 查找表的消耗，同步式只使用了 1%，而异步式使用了 31%。

此外，由于存在同步读写，同步式中用到了 FF 触发器。

### (2) 能耗

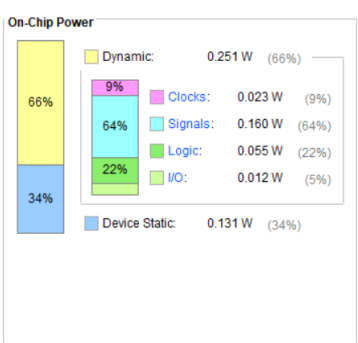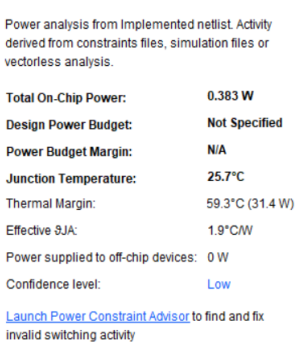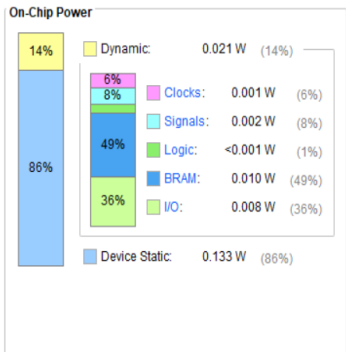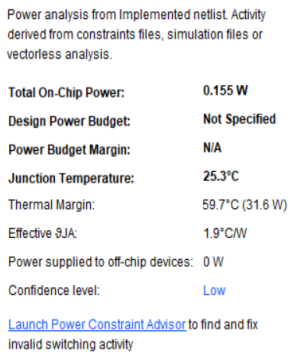

图七 Block\_ram

图八 Distributed\_ram

看上去同步式的功率比异步式的功率小，大概只有不到一半。在同步式中，耗电来源主要来自于静态损耗，动态损耗很低，这可能与同步式的信息转换仅在时钟上升沿触发时发生有关。在异步式中，动态损耗达到 66%，其他的耗电与同步式相近，但是各种信号（Signals）的损耗很高，这可能与异步中异步读信号变化需要始终检测有关。

### (3) 时序分析

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 2.232 ns	Worst Hold Slack (WHS): 1.006 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 9.500 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 1325	Total Number of Endpoints: 1325	Total Number of Endpoints: 121
All user specified timing constraints are met.		

图九 Block\_ram

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): -3.751 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.702 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 8.870 ns
Total Negative Slack (TNS): -864.005 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 1120	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 327712	Total Number of Endpoints: 327712	Total Number of Endpoints: 32769
Timing constraints are not met.		

图十 Distributed\_ram

查看 Worst Negative Slack (WNS) (违反时序限制最大的路径延迟)，看到同步式的最长时序路径提前周期 2.232ns 完成，而异步式最长会超时 3.751ns，并且超时比率达到了 0.3%，如果不修改会导致严重的滞后。这导致真实制作芯片时，在同样的配置下，异步式的主频将被迫降低，效率总的来说也将降低。其他几项 (WHS、THS、WPWS 等) 二者差距不大，但都是同步式略胜一筹。

### 3、总结


同步式和异步式都有自己的特点，但在总体评测下：

- (1) 同步式在芯片占用率上水平较低，所用器件成本较低
- (2) 同步式在能耗上有优势
- (3) 同步式在效率上更有利，制作 cpu 时主频可以制作的更高

## (四) 子任务三

### 1、错误 1：信号为 Z

#### (1) 错误现象

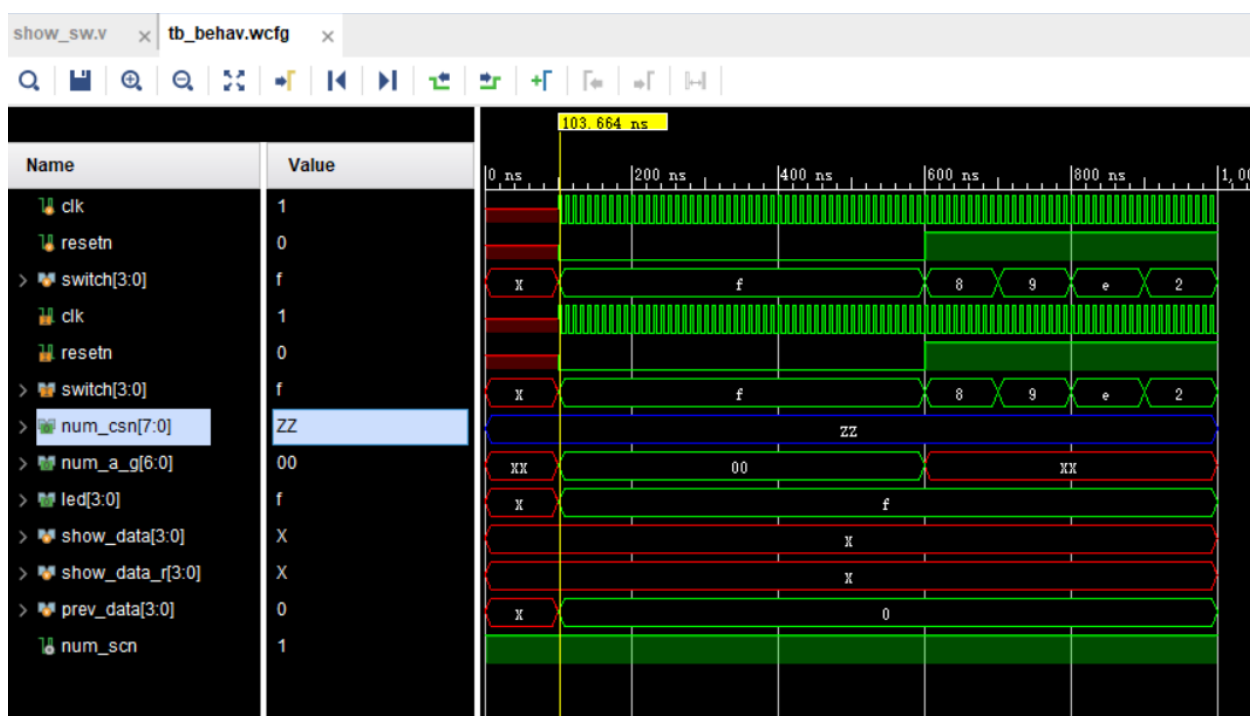

图十一 信号为 z

num\_csn 信号出现 ZZ 波形。

#### (2) 分析定位过程

Z 信号表示出现高阻。

num\_csn 信号为 8 位宽信号，类型为 wire 类型。正常情况下 wire 类型出现 Z 信号有两种可能：1) 未用 assign 语句赋初值 2) 调用模块时没有连接到端口。

针对情况一进行检查，发现在子模块 `show_num` 中已有赋值语句 `assign num_csn = 8'b0111_1111`，于是排除情况一。


针对情况二进行检查，发现在主模块调用模块 `show_num` 时，端口 `.num_csn` (`num_scn`) 处出现未知信号 `num_scn`，怀疑此处拼写错误导致问题发生。

### (3) 错误原因

端口变量连接错误。

### (4) 修正效果

将 `num_scn` 修改为 `num_csn` 后问题得到解决。

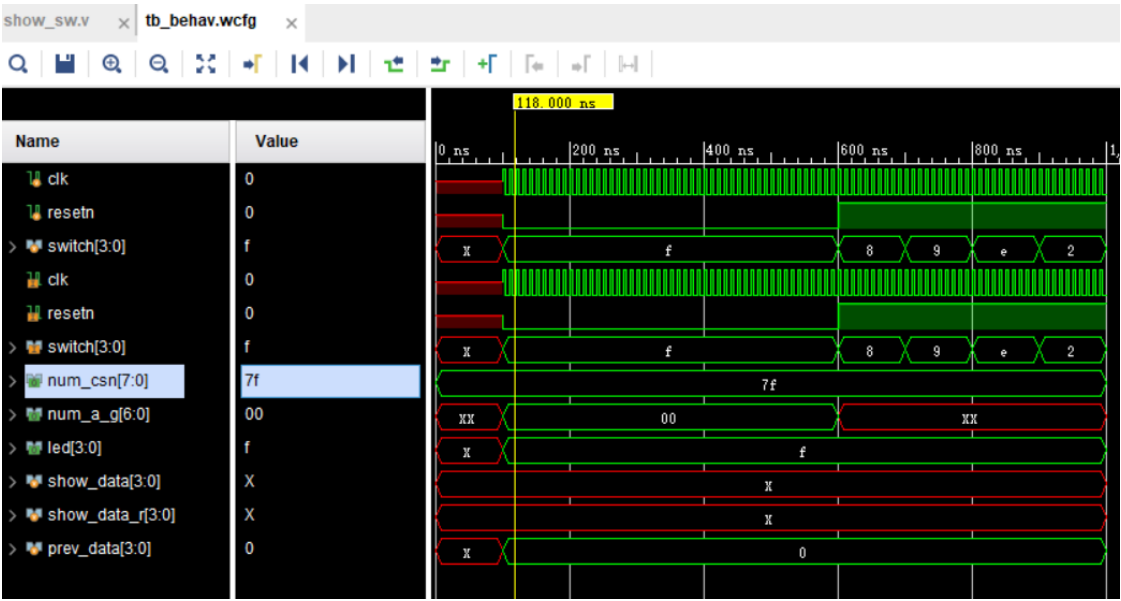


图十二 信号为 z 得到修正

### (5) 归纳总结（可选）

以后写完程序后先用 `ctrl+f` 检查一下有没有只出现过一次的变量，排除书写错误的情况。

## 2、错误 2：信号为 X

### (1) 错误现象

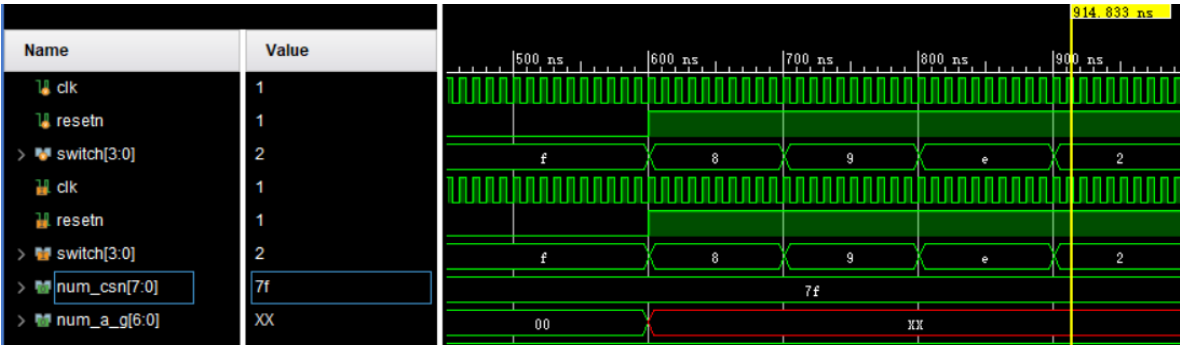

图十三 信号为 X

`num_a_g` 信号在 600ns 后出现 XX 波形

## (2) 分析定位过程

X 信号表示出现不定值，这种问题的出现主要有两种情况：1) 声明为 wire 型的变量从未被赋值 2) 写成了多驱动的代码。

num\_a\_g 信号为 reg 型输出变量。检查其在子模块 show\_num 的赋值逻辑，发现它在起初 reset 信号为 0 时有着正常的值 7 'b0000000，但在 reset 信号拉高之后出现 X 信号。继续寻找，发现赋值语句 `num_a_g <= nxt_a_g;`；继续寻找上一级赋值，在对 `nxt_a_g` 的赋值中，找到同样为 X 信号的变量 `show_data`。该变量为 wire 型，故推断为该变量未赋初值。随后发现被注释掉的赋值语句 `show_data <= ~switch;`；

## (3) 错误原因

wire 型变量从未被赋值。

## (4) 修正效果


将注释号删除后所有的 X 信号消失。

## (5) 归纳总结（可选）

在每次定义完变量之后，立刻检查是否对其有赋值或者是否多变量对其赋值。

# 3、错误 3：波形停止

## (1) 错误现象

 

图十四 波形停止

仿真波形停止在 710ns。

## (2) 分析定位过程

波形停止的原因可能是因为 RTL 代码中存在组合环路。运行综合，在 warning 报错中发现有如下错误：[Synth 8-326] inferred exception to break timing loop: 'set\_false\_path -through \u\_show\_num/keep\_a\_g\_carry /。于是定位到错误源自于信号 `keep_a_g`。其赋值语句为 `assign keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g;`；推测此处存在组合环。在 `nxt_a_g` 的赋值语句中，我们发现在 `show_data == 4'd6` 以及大于等于 `4'd10` 时，`nxt_a_g` 被赋值为 `keep_a_g`，这样是不正确的，会出现组合环。

## (3) 错误原因


RTL 代码中存在组合环路。

## (4) 修正效果

首先，修改 `keep_a_g` 的赋值语句为 `assign keep_a_g = nxt_a_g;`；另外，在 `show_data == 4'd6` 时，补充 `nxt_a_g`



的赋值为对应数字 6 的 7'b1011111。随后波形正常。

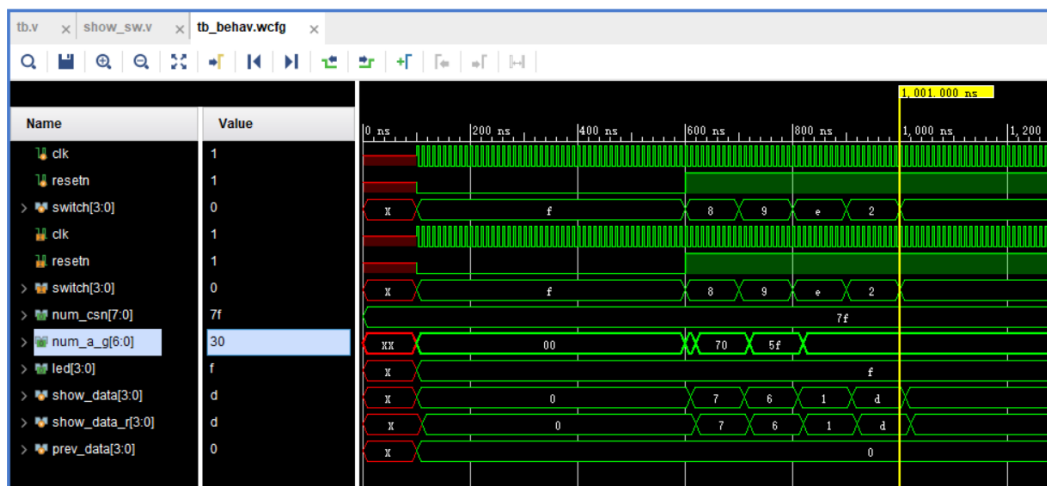


图十五 波形停止修正后

#### (5) 归纳总结（可选）

嗯。。。组合环是最难检查的一个部分，在书写代码的时候注意如果出现随时间变化有时维持自身不变，有时由其他信号驱动的量，尽量用 `reg` 型定义，用 `always` 块书写。

### 4、错误 4：越沿采用

#### (1) 错误现象

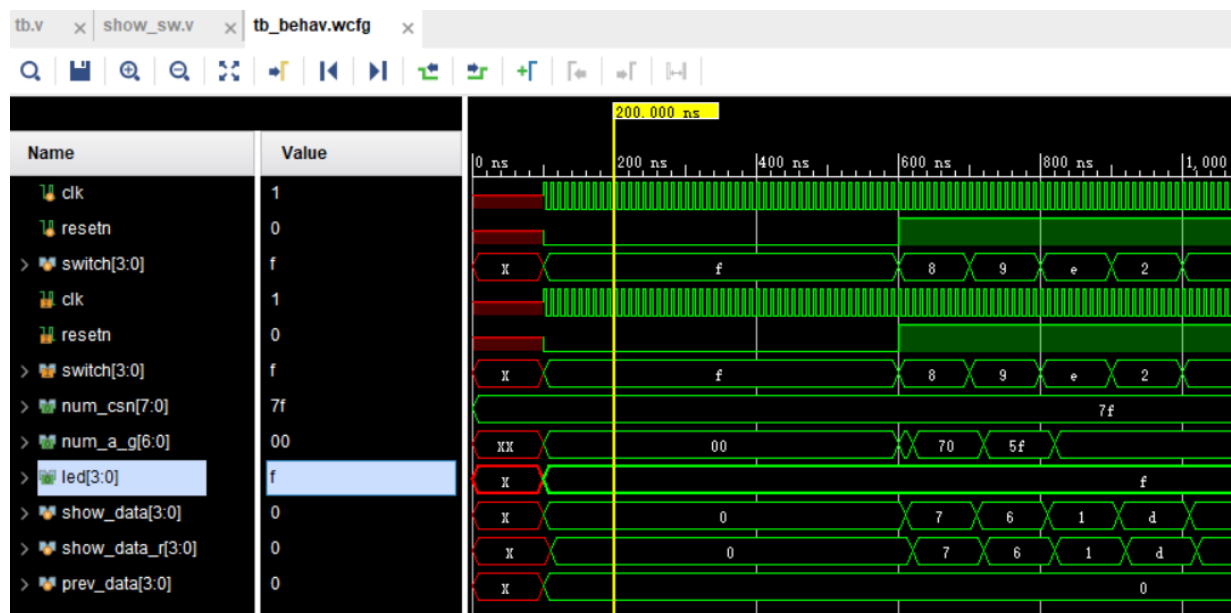

图十六 越沿采用

led 信号一直停在 f。

#### (2) 分析定位过程


仔细观察，led 信号的作用是将上一次操作的结果表示出来，但是目前波形是始终维持在开机时的 f 状态。推测为在进行延时转换时出现了越沿采用。观察与 led 赋值有关的变量，依次找到 `assign led = ~prev_data; prev_data`

`<= show_data_r; show_data_r = show_data;` 找到问题所在：阻塞赋值。

### (3) 错误原因

在 `always` 块中采用了阻塞赋值。

### (4) 修正效果

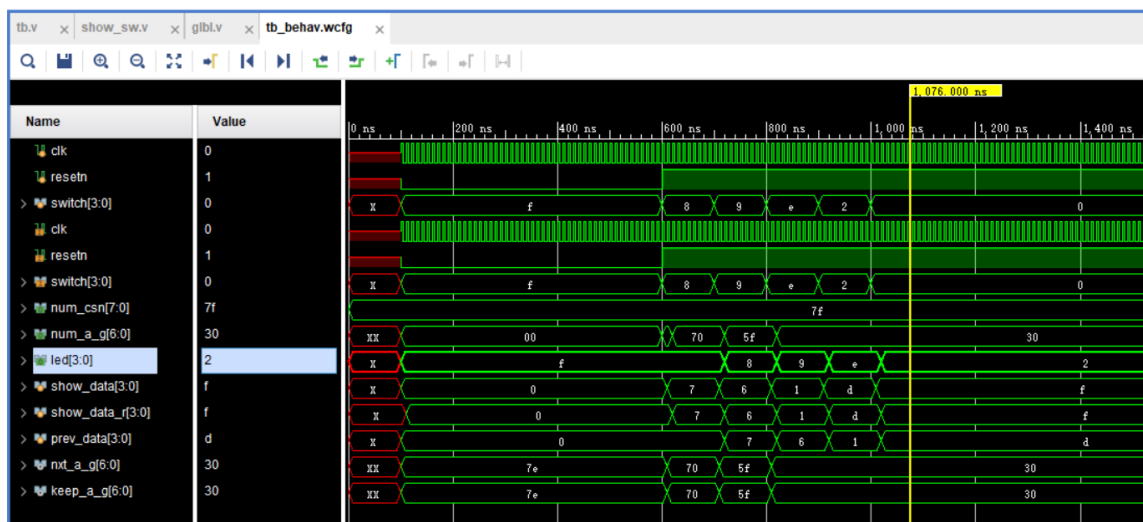

图十七 越沿采用修正后

修正之后，出现正常波形。

### (5) 归纳总结（可选）

牢牢记住 `always` 块中只能出现 `<=`。

## 5、错误 5：逻辑错误

### (1) 错误现象

在实际测试中，出现了从别的信号拨到数字 6 时，led 灯与数码管不正常工作。

### (2) 分析定位过程

问题出在对信号 `keep_a_g` 赋值时未考虑到等于 6 的情况。该 bug 实际上在错误 3 时顺便一起解决，具体修正详见错误 3 部分。

### (3) 错误原因

略

### (4) 修正效果

略

### (5) 归纳总结（可选）

略

## 6、错误 6：不可生成比特流文件

### (1) 错误现象

在运行 `genbitstream` 命令时，出现 `write-bitstream error`，查看错误日志和综合文件后发现出现 `timing loop`。

### (2) 分析定位过程

进一步查看 timing loop 问题，引导至 show\_num 子模块中的 reg 类变量 num\_a\_g 出现环路。考虑到语句 `num_a_g <= nxt_a_g;` 可以确定问题大概率在 `nxt_a_g` 的赋值上。

### (3) 错误原因

观察赋值，我们发现了这样的组合环路结构：`assign keep_a_g = nxt_a_g;` 以及 `assign nxt_a_g = (.....) : keep_a_g` ; 于是我将 `keep_a_g` 更改为 wire 信号，并采用下面的方式赋值：

```
reg [6:0] keep_a_g;

always @(posedge clk)

begin

    keep_a_g <= nxt_a_g;

end
```

### (4) 修正效果

成功消除组合环，上板测试结果也正确。

### (5) 归纳总结（可选）

略

## 四、实验总结（可选）

实验做起来不是很难。

但是实验报告写起来好麻烦啊！

老师你看它有 4000 个字！

我好难.jpg