

实验四报告

学号 2017K8009929044

姓名 李昊宸


箱子号 33

一、实验任务（10%）

1. 加深对流水线结构的理解。
2. 学会使用阻塞的方式解决相关引发的流水线冲突的方法。

二、实验设计（40%）

（一）总体设计思路

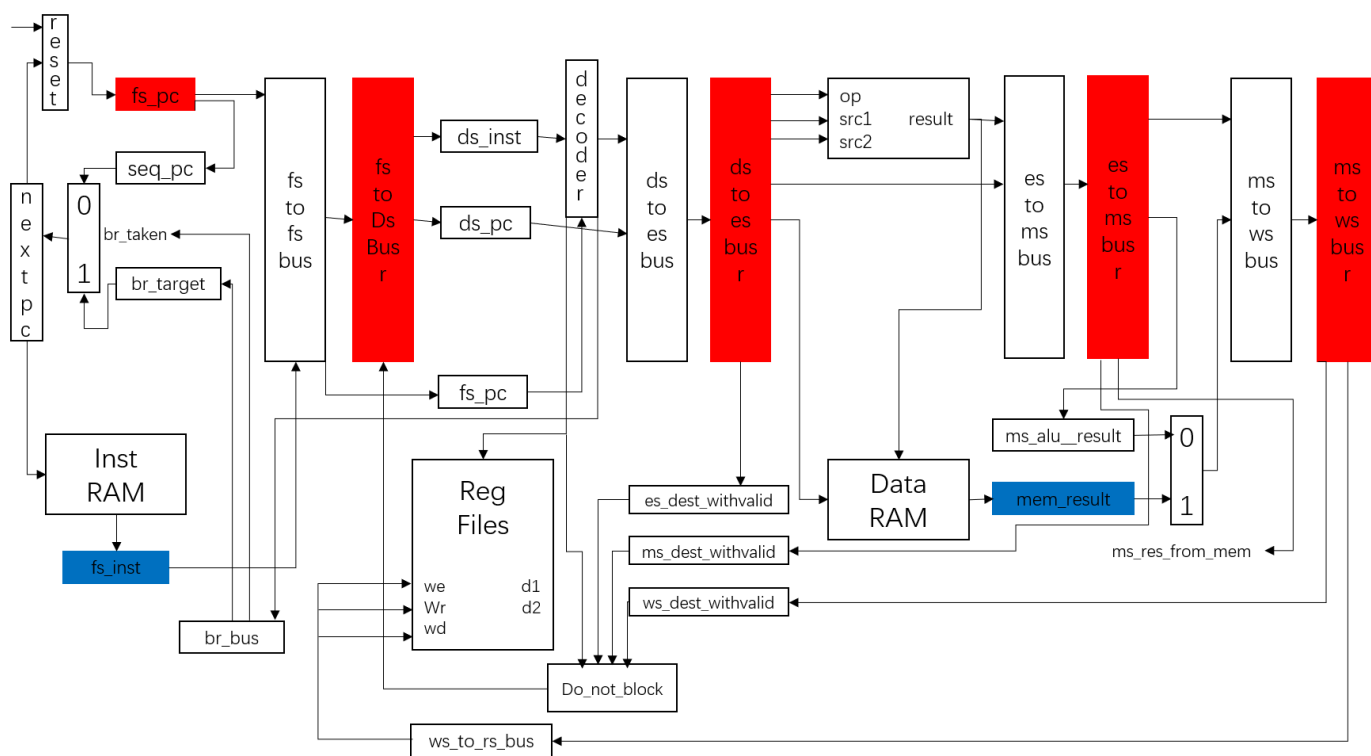

图一 mycpu 模块结构图

mycpu 实验结构主要分为五个部分：IF 取值模块，ID 译码模块，EX 执行模块，MEM 访存模块和 WB 写回模块。

每一个模块流水线的控制核心均为一个触发器：IF 为 fs_pc，ID 为 fs_to_ds_bus_r，EX 为 ds_to_es_bus_r，MEM 为 es_to_ms_bus_r，WB 为 ms_to_ws_bus_r。四个触发器的值由流水条件中的 valid 与 allowin 控制，当握手信号握手成功时，数据被传输到下一个寄存器。

另外，在模块之间被传输的数据主要有这些：因为目前的 cpu 为五级流水 cpu，在不同模块中被执行的指令都

是不同的指令，所以一般来讲在整个 `cpu` 中有五条指令同时正在执行，所以每一个模块向下一个模块传输的数据都至少包括当前指令的 `PC` 值，当前指令的具体信息。此外，每一个模块也需要向下一个模块传递控制信号，比如 `IF` 向 `ID` 传输指令的编码，`ID` 向 `EX` 传输将指令译码之后得到的指令名和 `alu` 的操作码、操作数等等，`EX` 向 `MEM` 传输 `alu` 的计算结果，以及最终数据的来源是 `alu` 的计算结果还是访存的取出数据，`MEM` 向 `WB` 传输最终将写回 `Regfiles` 中的寄存器编号和写回数据。

除此之外，在 `ID` 到 `IF`，`WB` 到 `ID` 之间还有由组合逻辑搭成的反向总线，分别用于传输下一条指令地址和向寄存器写回的地址和数值。有人可能会问为什么不直接把寄存器堆放在 `WB` 模块中方便写回，这是因为在 `ID` 阶段涉及到一些指令需要从寄存器堆中取出数据，如果将其放在 `WB` 模块中运用起来并没有那么直观。

这些与上周实验所实现的部分都一样，这一次需要考虑写后读相关的问题，于是引入“阻塞”的思想。当 `EXE, MEM, WB` 阶段出现向寄存器堆写入数据的目的寄存器号与 `ID` 阶段从寄存器堆中读出数据的源寄存器号相同时，部分情况下我们需要考虑将 `ID` 取值模块阻塞在这里，直到后续模块将数据写入之后再继续进行读取操作，否则会出现数据还未写入就已经被读取的错误。在这里，我们采取的方式是分别从 `EXE, MEM, WB` 模块中向 `ID` 模块引入三条组合逻辑总线，将当前的目标操作寄存器号送回 `ID` 模块，与 `ID` 模块源操作数进行比较，若符合阻塞条件就将 `ID` 模块的 `ds_ready_go` 修改为 0。

（二）重要模块 1 设计：IF 取指模块

1、工作原理

以 `fs_pc` 作为操作核心，记录每个时钟周期处于 `IF` 操作模块内部正在执行的 `PC`，并伴随着同步 `RAM`（数据 `RAM`）不断取出对应 `PC` 地址处存放的指令，发送给下个模块 `ID`。同时，`PC` 的跳转逻辑是由与 `ID` 模块相连接的数据通路 `br_bus` 决定。

2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
<code>clk</code>	IN	1	时钟
<code>reset</code>	IN	1	复位信号，拉高为复位
<code>ds_allowin</code>	IN	1	允许数据流水进入 <code>ID</code>
<code>br_bus</code>	IN	33	从 <code>ID</code> 模块返回的下一步 <code>PC</code> 跳转信号
<code>fs_to_ds_valid</code>	OUT	1	从 <code>IF</code> 向 <code>ID</code> 的数据传输是否可以开始
<code>fs_to_ds_bus</code>	OUT	64	<code>IF</code> 向 <code>ID</code> 的总线
<code>inst_sram_en</code>	OUT	1	<code>ram</code> 使能信号，高电平有效
<code>inst_sram_wen</code>	OUT	4	<code>ram</code> 字节写使能信号，高电平有效
<code>inst_sram_addr</code>	OUT	32	<code>ram</code> 读写地址，字节寻址
<code>inst_sram_wdata</code>	OUT	32	<code>ram</code> 写数据
<code>inst_sram_rdata</code>	IN	32	<code>ram</code> 读数据

表一 IF 模块接口定义

3、功能描述

此模块的作用主要为 `PC` 的转换和指令的取出。首先，`fs_pc` 信号由 `reset` 信号置于 `0xhfbffffc`，此时 `nextpc` 被赋值为起始地址 `0xbfc00000`，发送取值信号到指令 `RAM` 中，这一个阶段被称为 `pre-IF` 阶段。因为同步 `RAM` 从发起读命令后，需要经历一个上升沿之后才能取出指令，所以在 `fs_pc` 等于 `0xbfbffffc` 时，发出取 `0xbfc00000` 地址的指令，直到下一个上升沿，`PC` 更新到 `0xbfc00000` 时，位于 `0xbfc00000` 的指令恰好被返回到 `fs_inst`。随后，`nextpc` 被组合逻辑立即赋值到新的 `PC` 值，并被发送到数据 `RAM` 中，下一个上升沿重复以上循环。另外，`PC` 的下一步更新与从 `ID` 模块返回的 `br_bus` 信号有关。

（三）重要模块 2 设计：ID 译码模块

1、工作原理

从 IF 传入的信号，经过译码逻辑后，被分解成每个部分的信号后，和 PC 有关的信号被返回 ID，其余和执行有关的信号被传递到 EX 模块。

2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟
reset	IN	1	复位信号，拉高为复位
es_allowin	IN	1	允许数据流水进入 EX
ds_allowin	OUT	1	允许数据流水进入 DS
fs_to_ds_valid	IN	1	从 IF 向 ID 的数据传输是否可以
fs_to_ds_bus	IN	64	IF 向 ID 的总线
ds_to_es_valid	OUT	1	从 ID 向 EX 的数据传输是否可以
ds_to_es_bus	OUT	136	ID 向 ES 的总线
br_bus	OUT	33	从 ID 模块返回的下一步 PC 跳转信号
ws_to_rf_bus	IN	38	从 WB 模块返回的存入 regfile 的数据
es_dest_withvalid	IN	6	从 ES 模块返回的目的寄存器号和阻塞信号
ms_dest_withvalid	IN	6	从 MS 模块返回的目的寄存器号和阻塞信号
ws_dest_withvalid	IN	6	从 WS 模块返回的目的寄存器号和阻塞信号

表二 ID 模块接口定义

3、功能描述

从 fs_pc 传来的 PC 值经过一拍上升沿，被更新到 ds_pc 中。fs_inst 也被传递到 ds_inst 中。指令的跳转信号 br_taken 和将要跳转到的 PC 地址 br_target 被通过 br_bus 信号传递回 IF 模块。其他和执行有关的信号（如 ALU 控制信号，从 regfile 中取出的数据等）被放置于 ds_to_es_bus 中，传递到 EX 模块。此外，regfile 被放置在此模块中，由 rf_we, rf_waddr 和 rf_wdata 信号控制写使能，写地址和写数据。

另外，因为存在写后读相关的取值问题，在 lab4 中使用阻塞方法解决相关问题。引入三个目的寄存器号传递信号：es_dest_withvalid、ms_dest_withvalid 和 ws_dest_withvalid，作用为传递 EXE, MEM 和 WB 阶段正在运行中的寄存器号，随后与 ID 阶段的源寄存器号作比较，决定是否将其阻塞。具体实现方式见实验实现部分。

（四）重要模块 3 设计：EX 执行模块

1、工作原理

从 ID 传入的信号，被一一取出，一部分进如 alu 中进行计算，另一部分作为数据 RAM 的使能和控制信号被输出到数据 RAM 处，等待下一拍上升沿被更新到 MEM 阶段。

2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟
reset	IN	1	复位信号，拉高为复位
ms_allowin	IN	1	允许数据流水进入 MEM
es_allowin	OUT	1	允许数据流水进入 EX

名称	方向	位宽	功能描述
ds_to_es_valid	IN	1	从 ID 向 EX 的数据传输是否可以进行
ds_to_es_bus	IN	136	ID 向 ES 的总线
es_to_ms_valid	OUT	1	从 EX 向 MEM 的数据传输是否可以进行
es_to_ms_bus	OUT	71	EX 向 MEM 的总线
data_sram_en	OUT	1	ram 使能信号, 高电平有效
data_sram_wen	OUT	4	ram 字节写使能信号, 高电平有效
data_sram_addr	OUT	32	ram 读写地址, 字节寻址
data_sram_wdata	OUT	32	ram 写数据
es_dest_withvalid	OUT	6	从 ES 模块返回的目的寄存器号和阻塞信号

表三 EX 模块接口定义

3、功能描述

从 fs_pc 传来的 PC 值经过一拍上升沿, 被更新到 ds_pc 中。fs_inst 也被传递到 ds_inst 中。指令的跳转信号 br_taken 和将要跳转到的 PC 地址 br_target 被通过 br_bus 信号传递回 IF 模块。其他和执行有关的信号 (如 ALU 控制信号, 从 regfile 中取出的数据等) 被放置于 ds_to_es_bus 中, 传递到 EX 模块。此外, regfile 被放置在此模块中, 由 rf_we, rf_waddr 和 rf_wdata 信号控制写使能, 写地址和写数据。

另外, 因为存在写后读相关的取值问题, 在 lab4 中使用阻塞方法解决相关问题。引入 EXE 模块目的寄存器号传递信号: es_dest_withvalid, 作用为传递 EXE 阶段正在运行中的寄存器号, 随后与 ID 阶段的源寄存器号作比较, 决定是否将其阻塞。具体实现方式见实验实现部分。

(五) 重要模块 4 设计: MEM 访存模块

1、工作原理

从 EX 传入的信号主要被保存之后, 等待下一拍将其传递到下一个 WB 写回阶段。另外, 最关键的部分是上个阶段从 EX 提出的访存申请被这一拍上升沿应答之后, 返回到该模块中。

2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟
reset	IN	1	复位信号, 拉高为复位
ws_allowin	IN	1	允许数据流水进入 WB
ms_allowin	OUT	1	允许数据流水进入 MEM
es_to_ms_valid	IN	1	从 EX 向 MEM 的数据传输是否可以进行
es_to_ms_bus	IN	64	EX 向 MEM 的总线
ms_to_ws_valid	OUT	1	从 MEM 向 WB 的数据传输是否可以进行
ms_to_ws_bus	OUT	70	MEM 向 WB 的总线
data_sram_rdata	IN	32	ram 读数据
ms_dest_withvalid	OUT	6	从 MS 模块返回的目的寄存器号和阻塞信号

表四 MEM 模块接口定义

3、功能描述

从 EX 阶段传来的 PC, 指令和寄存器地址, 被保存后通过 ms_to_ws_bus 传递到 WB 写回模块。在这个模块,

上个周期向数据 RAM 提交的请求将返回对应的内存数据到 `data_sram_rdata`，并且从上个模块传过来的 `alu_result` 在从 ID 传递的信号下，二者被选择出对应指令的那个后传递到 WB 模块。

另外，因为存在写后读相关的取值问题，在 lab4 中使用阻塞方法解决相关问题。引入 MEM 模块目的寄存器号传递信号：`ms_dest_withvalid`，作用为传递 MEM 阶段正在运行中的寄存器号，随后与 ID 阶段的源寄存器号作比较，决定是否将其阻塞。具体实现方式见实验实现部分。

（六）重要模块 5 设计：WB 写回模块

1、工作原理

从 MEM 传来的写回寄存器堆的数据在从 ID 一路传递过来的指令控制下，被写入到 `regfile` 中。

2、接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
<code>clk</code>	IN	1	时钟
<code>reset</code>	IN	1	复位信号，拉高为复位
<code>ws_allowin</code>	OUT	1	允许数据流水进入 WB
<code>ms_to_ws_valid</code>	IN	1	从 MEM 向 WB 的数据传输是否可以进行
<code>ms_to_ws_bus</code>	IN	70	MEM 向 WB 的总线
<code>ws_to_rf_bus</code>	OUT	38	WB 向 ID 中 <code>regfile</code> 的总线
<code>debug_wb_pc</code>	OUT	32	写回级（多周期最后一级）的 PC，需要 <code>mycpu</code> 里将 PC 一路带到写回级
<code>debug_wb_rf_wen</code>	OUT	4	写回级写寄存器堆(<code>regfiles</code>)的写使能，为字节写使能，如果 <code>mycpu</code> 写 <code>regfiles</code> 为单字节写使能，则将写使能扩展成 4 位即可
<code>debug_wb_rf_wnum</code>	OUT	5	写回级写 <code>regfiles</code> 的目的寄存器号
<code>debug_wb_rf_wdata</code>	OUT	32	写回级写 <code>regfiles</code> 的写数据
<code>ws_dest_withvalid</code>	OUT	6	从 WS 模块返回的目的寄存器号和阻塞信号

表五 WB 模块接口定义

3、功能描述

从 MEM 传递来的写回寄存器的数据和写回的地址被传递到 `ws_to_rf_bus` 总线中，被返回到 ID 模块中执行写回操作。

另外，因为存在写后读相关的取值问题，在 lab4 中使用阻塞方法解决相关问题。引入 WB 模块目的寄存器号传递信号：`ws_dest_withvalid`，作用为传递 WB 阶段正在运行中的寄存器号，随后与 ID 阶段的源寄存器号作比较，决定是否将其阻塞。具体实现方式见实验实现部分。

三、实验过程（50%）

（一）实验流水账

2019/9/19 17:00 – 20:00 对照代码研究多周期阻塞流水 `cpu` 的结构，并画出框图

（二）错误记录

1、错误 1：写后读相关

（1）错误现象

```
lui a0, ref_base;
lui t0, in_a;
NOP4;
addu a0, a0, t1;
addu t1, t1, t2;
NOP4;
bne t0, a0, inst_error;
```

测试程序在执行到 `bne` 语句时，发生了不应该发生的跳转。

（2）分析定位过程

按照正常运行结果，执行到 `bne` 指令处，`t0` 应该与 `a0` 相等，从而 `bne` 不会发生跳转。但是对比波形图，发现此处 `t0` 与 `a0` 不相等。看汇编代码，在 `bne` 前面有 `addu` 指令，故问题可能是出现了写后读相关。

（3）错误原因

实际运行中，`addu a0, a0, t1`；这条指令导致了问题的发生。在 ID 模块执行到 `bne t0, a0, inst_error`；时，WB 模块还在执行 `addu a0, a0, t1`；，写回寄存器堆的值需要等到下一个时钟上升沿才会被读取出来。而 `bne` 的比对在上一个上升沿之前就被进行完毕，导致取出了还未更新的操作数，出现跳转错误。

（4）修正效果

对 ID、EXE、MEM 和 WB 全体进行修正：

对 WB：

加入新的输出信号 `output [5 :0]` `ws_dest_withvalid`，并给他赋值：

```
wire block_valid,block;
assign block = (ws_dest == 5'd0)?0:ws_gr_we;
assign block_valid = block&ws_valid;
assign ws_dest_withvalid = {block_valid,ws_dest};
```

`block` 信号表示处于 WB 模块的指令是否是写回非 0 号寄存器的指令。`block_valid` 信号则为将 `block` 信号与 `ws_valid` 信号做与操作，从而消除了指令还未到达 WB 模块时，`block` 信号为 X，无法给 ID 模块做判断的情况。`ws_dest_withvalid` 信号则为 6 位宽信号，低 5 位放置目的寄存器号，最高位放置 `ws_dest_withvalid` 信号。

对 MEM：

加入新的输出信号 `output [5 :0]` `ms_dest_withvalid`，并给他赋值：

```
wire block_valid,block;
assign block = (ms_dest == 5'd0)?0:ms_gr_we;
assign block_valid = block&ms_valid;
assign ms_dest_withvalid = {block_valid,ms_dest};
```

`block` 信号表示处于 MEM 模块的指令是否是写回非 0 号寄存器的指令。`block_valid` 信号则为将 `block` 信号与 `ms_valid` 信号做与操作，从而消除了指令还未到达 MEM 模块时，`block` 信号为 X，无法给 ID 模块做判断的情况。`ms_dest_withvalid` 信号则为 6 位宽信号，低 5 位放置目的寄存器号，最高位放置 `ms_dest_withvalid` 信号。

对 EXE：

加入新的输出信号 `output [5 :0]` `es_dest_withvalid`，并给他赋值：


```

wire    block_valid,block;
assign  block = (es_dest == 5'd0)?0:es_gr_we;
assign  block_valid = block&es_valid;
assign  es_dest_withvalid = {block_valid,es_dest};

```

block 信号表示处于 EXE 模块的指令是否需要写回非 0 号寄存器的指令。block_valid 信号则为将 block 信号与 es_valid 信号做与操作，从而消除了在指令还未到达 EXE 模块时，block 信号为 X，无法给 ID 模块做判断的情况。es_dest_withvalid 信号则为 6 位宽信号，低 5 位放置目的寄存器号，最高位放置 es_dest_withvalid 信号。

对 ID:

```

wire    do_not_block;
wire    source_is_rs, source_is_rt;
assign  source_is_rs = ~inst_sll&~inst_srl&~inst_sra&~inst_lui&~inst_jal;
assign  source_is_rt = ~inst_addiu&~inst_lui&~inst_lw&~inst_jal&~inst_jr; //错误 把&打成^
wire    rs_is_not_zero,rt_is_not_zero;
assign  rs_is_not_zero = (rs == 5'd0)?0:1;
assign  rt_is_not_zero = (rt == 5'd0)?0:1;
wire    rs_check,rt_check;
assign  rs_check = (~source_is_rs)/(~rs_is_not_zero); //rs 无效或者为 0 时为 1，有效时为 0
assign  rt_check = (~source_is_rt)/(~rt_is_not_zero); //rt 无效或者为 0 时为 1，有效时为 0

```

```

wire    rs_es, rs_ms, rs_ws, rt_es, rt_ms, rt_ws;
assign  rs_es = (es_dest_withvalid[5] == 0)?1 //没有写回操作或者目标寄存器为 0，或者
有写回操作但是目标寄存器不是 ID 源寄存器时为 1

```

```

:(rs == es_dest_withvalid[4:0])?0
:1;

```

```

assign  rs_ms = (ms_dest_withvalid[5] == 0)?1
:(rs == ms_dest_withvalid[4:0])?0
:1;

```

```

assign  rs_ws = (ws_dest_withvalid[5] == 0)?1
:(rs == ws_dest_withvalid[4:0])?0
:1;

```

```

assign  rt_es = (es_dest_withvalid[5] == 0)?1 //没有写回操作或者目标寄存器为 0，或者有
写回操作但是目标寄存器不是 ID 源寄存器时为 1

```

```

:(rt == es_dest_withvalid[4:0])?0
:1;

```

```

assign  rt_ms = (ms_dest_withvalid[5] == 0)?1
:(rt == ms_dest_withvalid[4:0])?0
:1;

```

```

assign  rt_ws = (ws_dest_withvalid[5] == 0)?1
:(rt == ws_dest_withvalid[4:0])?0
:1;

```

```

wire    rs_rt_compare;

```

```

assign  rs_rt_compare = rs_es&rs_ms&rs_ws&rt_es&rt_ms&rt_ws; //若为 1 说明没有相等的操作号

```

```

assign  do_not_block = rs_rt_compare || ((rs_check/((rs_es&rs_ms&rs_ws))&(rt_check/((rt_es&rt_ms&rt_ws)))));

```

//没有相等的操作号 或者 rs 无效或 rs 与后面不相等且 rt 无效或 rt 与后面不相等

上面信号的赋用的具体解释见注释。最后，还需要对 ds_ready_go 信号做一点修改：


```
assign ds_ready_go = do_not_block;
```

(5) 归纳总结（可选）

虽然这样未经修改一遍就成功了，但我认为这里面有一个很大的坑：SW 指令。

这一条指令看起来只有一个源操作数，但其实有两个，rs 和 rt 都是需要判断的。另外，尤其要注意笔误的情况。我在写判断条件的时候把&写成了^,还好一眼看到了，不然不知道调试得花多久……

四、实验总结（可选）

 

图一 上板成功拍照留念

这次进行的出奇的顺利，提前一天构思修改思路，代码一遍过。